

# Practica 07

Dante Jusepee Sinencio Granados

Facultad de ciencias, UNAM

Mayo 2020

## 1. Introduction

En esta practica utilizamos flip-flops JK para crear un contador

## 2. ¿En que se diferencian los tipos de flip-flops?

La diferenciaci3n principal entre estos es el como se utiliza la se1al de reloj, dependiendo de que algun flip flop tenga la corriente directa del reloj o si algun otro flip flop depende de la memoria de un antecesor es como se clasifican.

## 3. Contador de 0 a 15

En si ese contador no es tan dif3cil (lo obtuve sin querer al estar haciendo el contador de 999) lo unico que se debe de hacer es que el contador de decenas se debe limitar para que solo se obtenga el numero 1, a la vez esa misma se1al se utiliza para limitar el contador de unidades para que al momento de que est3 activa y el contador de unidades lleguen a 5 mande la se1al para resetearlo.